




T1 55 219C

L7: 3x22 Wdg. 1φ0,22


Farbkennzng. rot

151: MK 50 240 oder 550 240

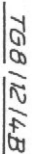

Anschl. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
U 112 D	e5	a5	a5 ₂ (27V)	-UB1	a3	e3	e2	a2	e1	a1	Mosce	a4 ₂	a4	e4	—	—
MK 50 240	Masse	m _g ge	-14V	o5	d5	o5	e5	f5	f5e5	g5	g5e5	a5	o5e5	f5	c6	c5


Leierplatte Tongenerator
TG 8/12/4B (Formation 1)

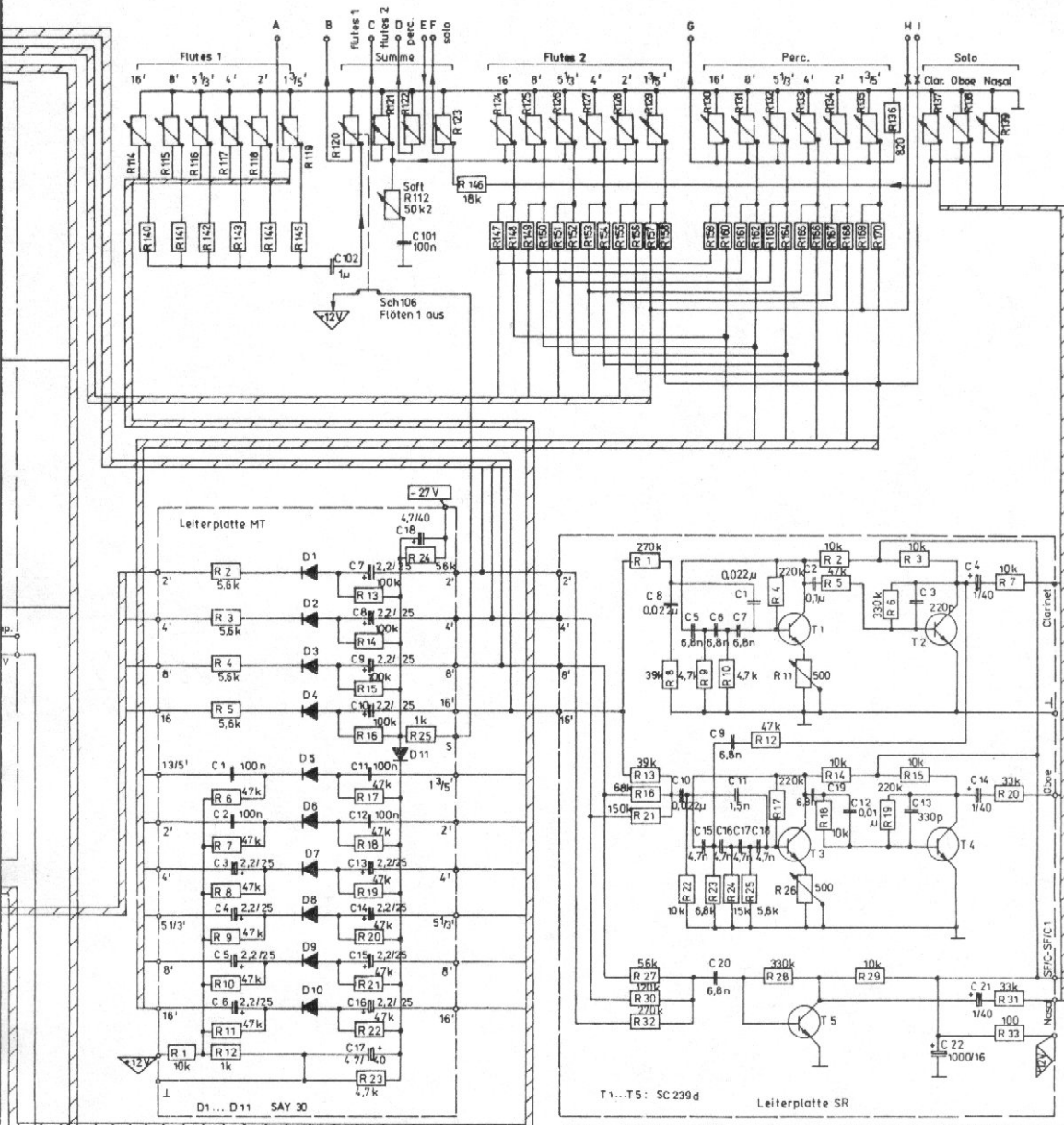
$$\begin{array}{l} R 114 - R 135 \\ R 137 - R 139 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} R 114 - R 135 \\ R 137 - R 139 \end{array}} \right\} 50 \text{ k1}$$

$$\begin{array}{l} R 140 - R 145 \\ R 147 - R 170 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} R 140 - R 145 \\ R 147 - R 170 \end{array}} \right\} 47 \text{ k}$$


Gesamtstromlaufplan
Teil 1
„Formation 1“

Общая элементная схема, часть I

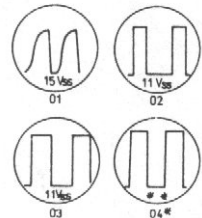

Spannungen gemessen gegen Masse mit Instrument	
20k Ω /V	Spannung
50V	10V
10V	10V
2,5V	2,5V

* Die Spitzenspannung kann Werte zwischen 10V und 17V annehmen. Innerhalb eines Instruments bewegt sich diese jedoch in einer der drei blau, rot oder gelb gekennzeichneten Gruppen, in denen sie nicht mehr als 4V schwankt. Bei Austausch eines U112 D ist dieses durch ein Exemplar der entsprechenden Gruppen zu ersetzen. Eventuell auftreten die Treppenspannungen dürfen 15 % der Rechteckspitzenspannung nicht überschreiten.

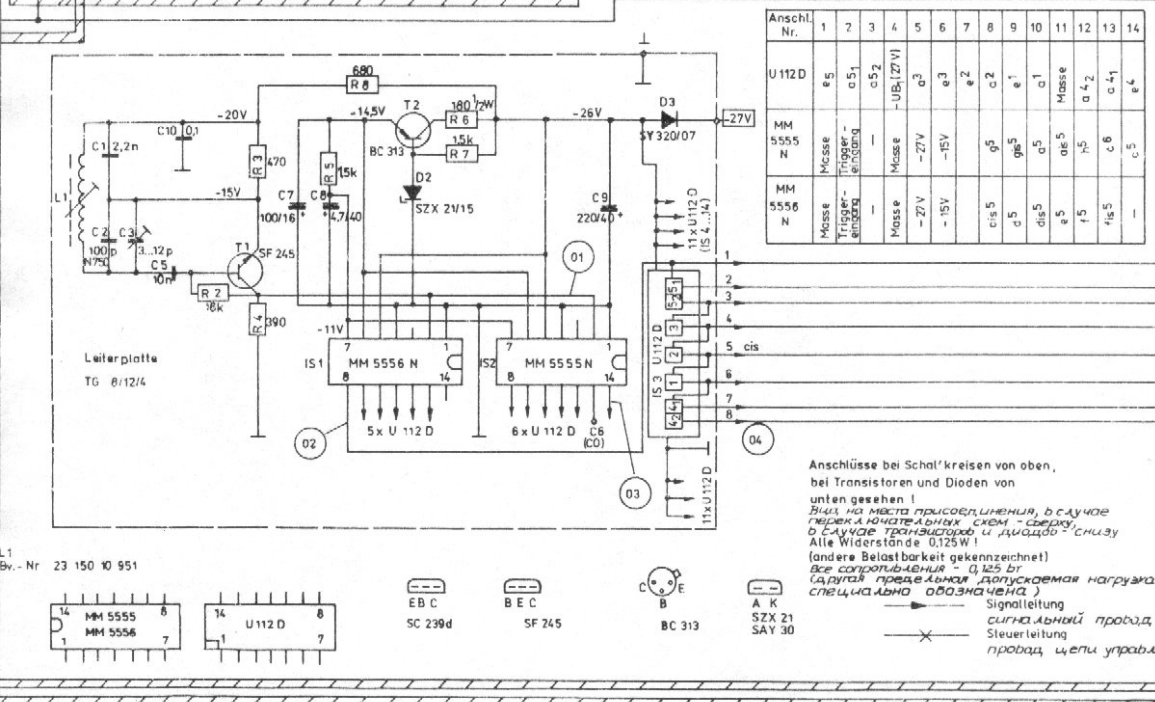

Anschl. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
U112D			s5 o5 ₁ c5 ₂	-UB ₁ [ZV]		a ₃ e ₂	c ₂	e ₁	a ₅ d ₅	Masse	a ₄ t ₂	c ₆ o ₄	t ₃ -5	
MM 555N	Masse	Trigger- erzeugend	—	Masse	-ZV -15V		d ₃	qas ₅ d ₅	a ₅ das ₅	qas ₅	n ₅	c ₆ f ₁₅	-5	
MM 555E	Masse	Trigger- erzeugend	—	Masse	-ZV -15V		cis ₅	d ₅	dis ₅	f ₅	f ₁₅	f ₁₅	-5	

Anschlüsse bei Schal'tkreisen von oben,
bei Transistoren und Dioden von
unten gesehen!

Вывод на место присоединения, в случае
перевода на противоположную сторону,
в случае транзистора — диодом — снизу


Alle Widerstände 0,125W!

(andere Belastbarkeit gekennzeichnet)


Всё сопротивление
даётся в пределах допускаемой нагрузки
специально обозначается


— X —

Signalleitung
Steuersignal
Steuersignal

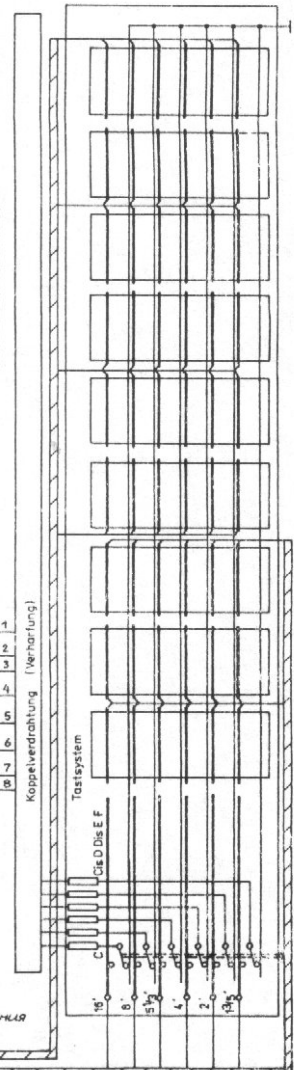

A-1

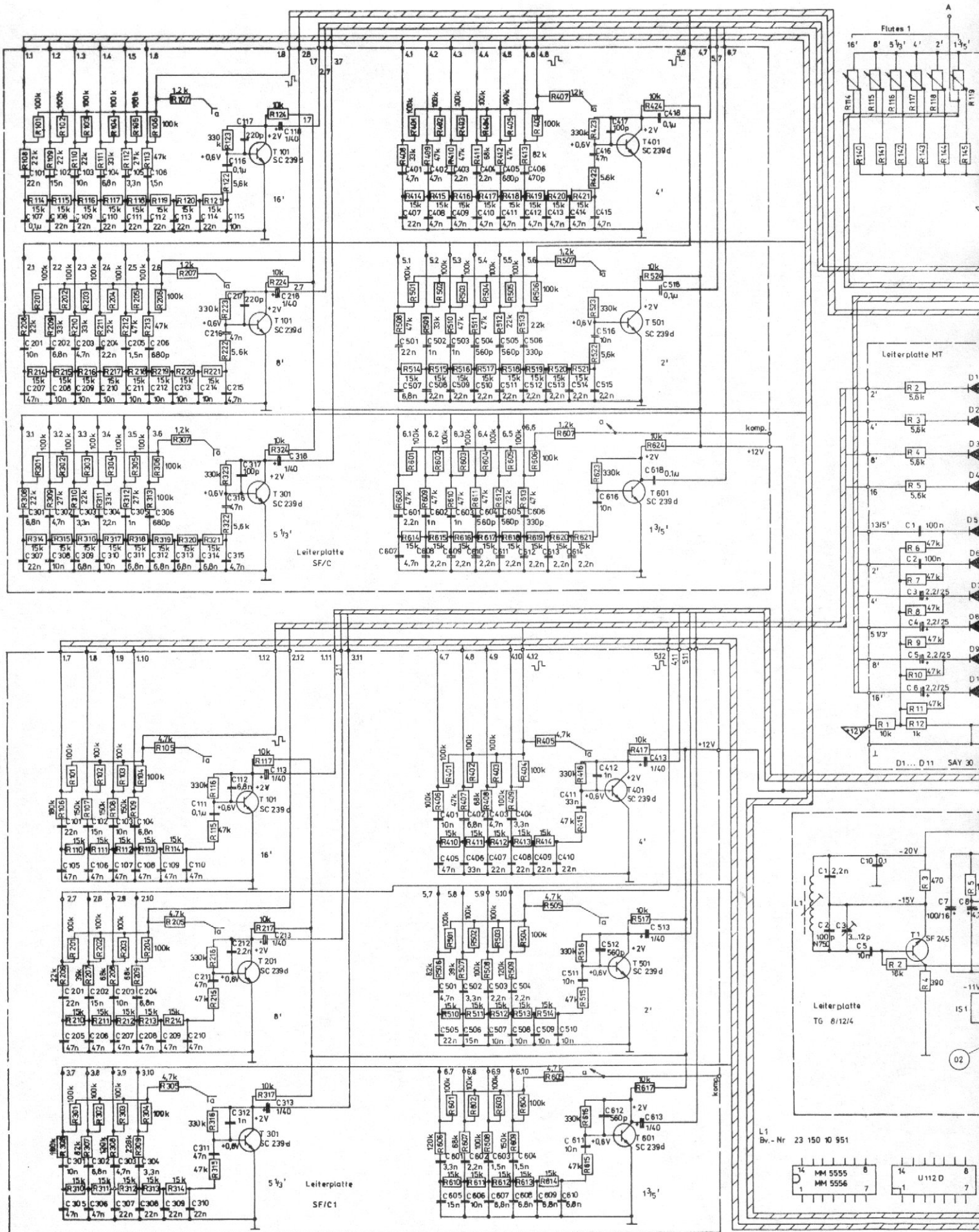

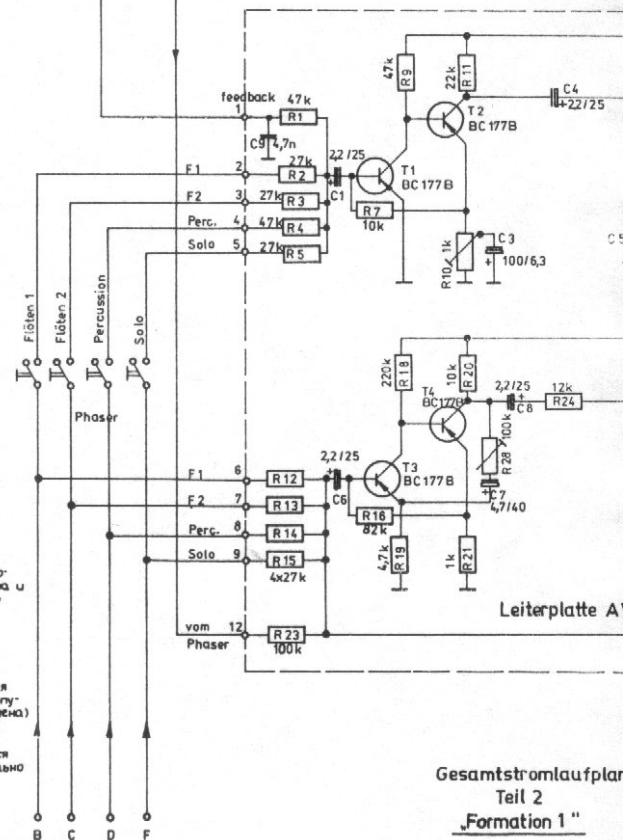

* R10 wird bei zu geringer Z-Spannung von D6 5,6k

- R10 при слишком низком напряжении Z от 0,6 становится 0,6k

Вид на место присоединения, в случае перекаю-
чательной схемы - сверху в случае транзистора и
Anschlüsse bei Schaltkreis von oben диодов - снизу
bei Transistoren und Dioden
von unten gesehen.

[illegible]

Spannungen gemessen gegen Masse		
mit Instrument	20 kV	напряжения измеряются инструментом относительно корпуса
Meßbereich	Spannung	
50V	> 10V	
10V	≤ 10V	
25V	≤ 25V	

—▶— Signalleitung сигналный провод
—X— Steuerleitung провод цепи управления

Gesamtstromlaufplan
Teil 2
„Formation 1“

Общая элементная схема. 40